

電子金絲雀

喬治查爾斯電子電路網
<http://georgecharles.why.to>

大家應該記得家裡門鈴的聲音，最常聽到就是電子鳥門鈴，歷久不衰。以下這個電路圖是經英國的玩家改良過的，大家可以試試看是不是更好聽？圖中的變壓器(LT700)可以用小型的輸出變壓器代用，我查過規格應該是 ST-81。

(George Liao)

如果想要試聽一下，可至下列網址下載 wav 檔。

<http://www.mitedu.freemove.co.uk/Downloads/bird.wav>

